



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES  
FACULTAD DE INGENIERÍA

86.41 - SISTEMAS DIGITALES

---

## Trabajo Práctico N°1: Implementación de un Sistema Secuencial en VHDL

---

### PROFESORES:

ING. NICOLÁS ÁLVAREZ

ING. OCTAVIO ALPAGO

### ALUMNO:

BATALLAN, DAVID LEONARDO, *Padrón 97529*  
dbatallan@fi.uba.ar

3 DE MAYO DE 2025

# Índice

<b>1. Resumen</b>	<b>2</b>
<b>2. Especificaciones del diseño</b>	<b>2</b>
<b>3. Desarrollo</b>	<b>2</b>
3.1. Diagrama de estados . . . . .	2
3.2. Diseño . . . . .	3
<b>4. Implementación en VHDL</b>	<b>3</b>
<b>5. Simulación</b>	<b>7</b>
<b>6. Síntesis</b>	<b>8</b>
<b>7. Links</b>	<b>9</b>

## 1. Resumen

El presente Trabajo Practico tiene como objetivo que el alumno fije el concepto de circuito secuencial sincrónico aplicando el lenguaje de descripción de hardware VHDL.

## 2. Especificaciones del diseño

Implementar un circuito para controlar dos semáforos en un cruce de calles. Dicho circuito tendría 6 salidas: rojo 1, amarillo 1, verde 1, rojo 2, amarillo 2, verde 2. El tiempo en amarillo sería de 3 seg. mientras que en rojo y verde sera de 30 seg. El reloj del sistema tendría una frecuencia de aparición de 50MHz.

## 3. Desarrollo

### 3.1. Diagrama de estados

Para modelar el funcionamiento de dos semáforos se planteo un diagrama de estados en el cual, según que valor adopte, los semáforos encenderán las luces correspondientes.

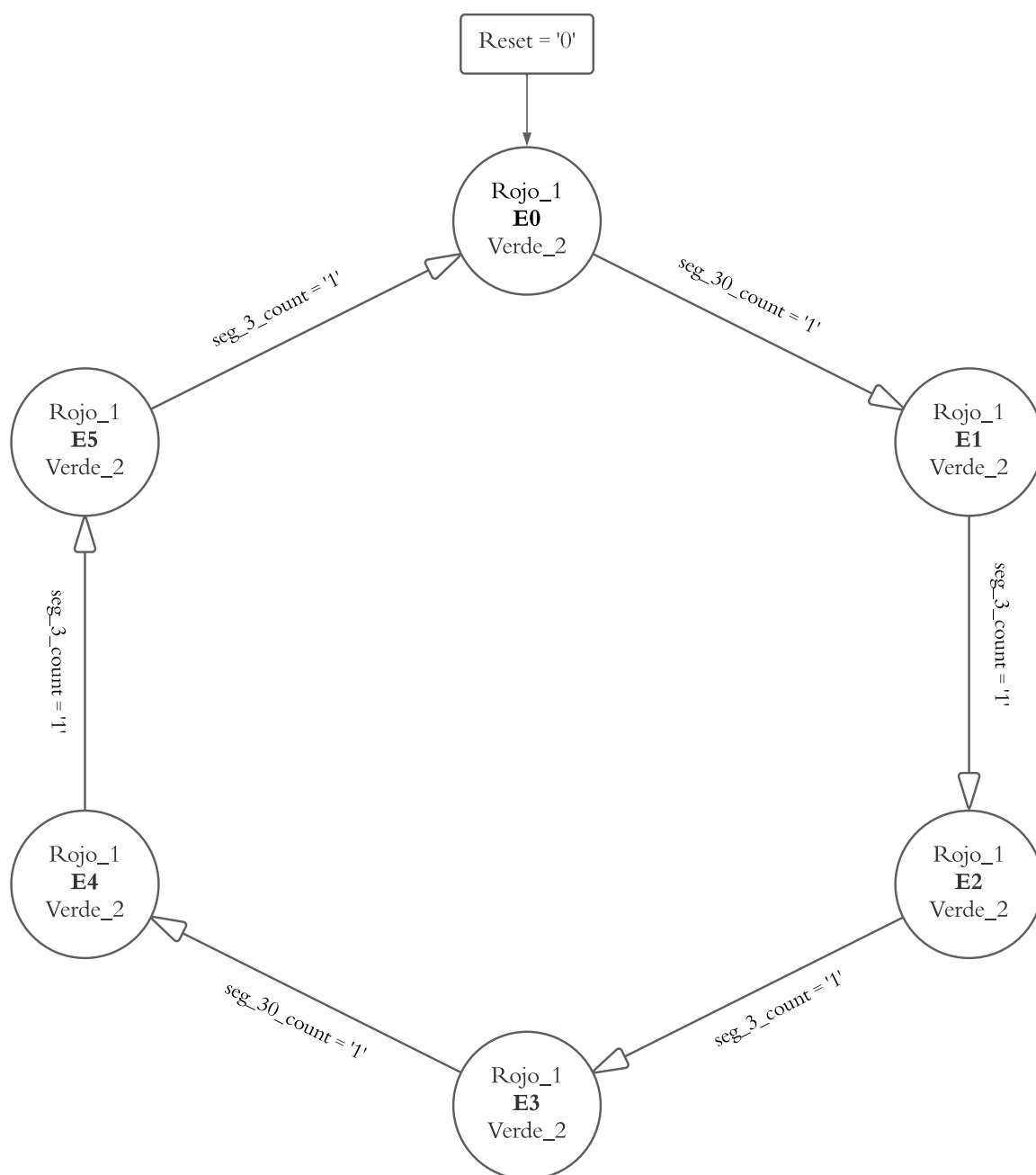


Figura 1: Diagrama de estados de las luces del semáforo

En la figura 1 se observa que en caso de habilitar un reseteo de la secuencia, se retornara al estado inicial E0. En caso contrario ira pasando de estado en estado en la medida que ocurran los lapsos de tiempo.

### 3.2. Diseño

El proyecto esta compuesto por un contador de 31 con habilitador, reiniciador, clock y carga. En este caso se le aplicara una frecuencia de reloj de 50 Mhz, por lo que para contar hasta 30s se deberá contar:

$$30s \cdot 50Mhz = 1500000000 \quad (1)$$

y para 3 segundo:

$$30s \cdot 50Mhz = 1500000000 \quad (2)$$

Para saber cuantos bit se necesitan para poder representar un entero que cuente hasta 30s debe ser  $\log_2(1500000000) = 30,48$ . Por lo que se necesita como mínimo una cantidad de bits igual a 31.

## 4. Implementación en VHDL

### MUX.VHD

Archivo: mux.vhd

```

1  -- TP 1
2  -- Materia: Sistemas digitales
3  -- Alumno: Batallan David Leonardo
4  -- Padron: 97529
5
6  library IEEE;
7  use IEEE.std_logic_1164.all;
8  use IEEE.numeric_std.all;
9
10 entity mux is
11     port(
12         x0 : in std_logic; -- Entrada 0 mux
13         x1 : in std_logic; -- Entrada 1 mux
14         s  : in std_logic; -- Selectro mux
15         y  : out std_logic -- Salida
16     );
17 end mux;
18
19 architecture behavioral of mux is
20 begin
21     process(x0,x1,s)
22     begin
23         case s is
24             when '0' =>
25                 y <= x0;
26
27             when others =>
28                 y <= x1;
29         end case;
30     end process;
31 end behavioral;

```

## CONTADORN.VHD

Archivo: contadorN.vhd

```

1  -- TP 1
2  -- Materia: Sistemas digitales
3  -- Alumno: Battalan David Leonardo
4  -- Padron: 97529
5
6  library IEEE;
7  use IEEE.std_logic_1164.all;
8  use IEEE.numeric_std.all;
9
10 -- Contador generico de N bits con señal del carga
11 entity counterN is
12     generic(
13         N : natural := 8
14     );
15     port(
16         rst          : in std_logic;
17         clk          : in std_logic;
18         load         : in std_logic;
19         val          : in std_logic_vector(N-1 downto 0);
20         count        : out std_logic_vector(N-1 downto 0);
21         seg_30_count : out std_logic;
22         seg_3_count  : out std_logic
23     );
24 end counterN;
25
26 architecture behavioral of counterN is
27
28     constant N30_SEG : natural := 1499999999;
29     constant N3_SEG  : natural := 149999999;
30
31     signal aux_count : unsigned(N-1 downto 0);
32
33 begin
34
35     process(clk,rst)
36     begin
37         if rst = '1' then
38             aux_count <= (others => '0');
39         elsif clk = '1' and clk'event then
40             if load = '1' then
41                 aux_count <= unsigned(val);
42             else
43                 aux_count <= aux_count + 1;
44             end if;
45         end if;
46     end process;
47
48     count <= std_logic_vector(aux_count);
49
50     seg_30_count <= '1' when (aux_count = N30_SEG) else '0';
51
52     seg_3_count <= '1' when (aux_count = N3_SEG) else '0';
53
54
55 end behavioral;

```

## SEMAFOROS.VHD

Archivo: semaforos.vhd

```

1  -- TP 1
2  -- Materia: Sistemas digitales
3  -- Alumno: Battallan David Leonardo
4  -- Padron: 97529
5
6  library IEEE;
7  use IEEE.std_logic_1164.all;
8  use IEEE.numeric_std.all;
9
10
11 entity semaforos is
12     port(
13         rst          : in std_logic;
14         clk          : in std_logic;
15         rojo_1       : out std_logic;
16         amarillo_1   : out std_logic;
17         verde_1      : out std_logic;
18         rojo_2       : out std_logic;
19         amarillo_2   : out std_logic;
20         verde_2      : out std_logic
21     );
22 end semaforos;
23
24 architecture behavioral of semaforos is
25
26     -- Definicion de constantes
27     constant N_counter : natural := 31;
28     constant DIEZ: unsigned(3 downto 0) := to_unsigned(8, 4);
29
30     -- Definicion del tipo de dato "t_state"
31     type t_state is (R1_V2, R1A1_V2, V1_A2, V1_R2, A1_R2A2);
32
33     -- Definicion de señales a usar
34
35     constant val      : std_logic_vector(N_counter-1 downto 0) := (others => '0');
36     signal state      : t_state;
37     signal mux_out    : std_logic;
38     signal sel_mux    : std_logic;
39     signal seg_30     : std_logic;
40     signal seg_3      : std_logic;
41     signal count: unsigned(3 downto 0);
42 begin
43
44     -- Componentes
45     mux: entity work.mux
46     port map(
47         x0 => seg_30,
48         x1 => seg_3,
49         s  => sel_mux,
50         y  => mux_out
51     );
52
53     contador: entity work.counterN
54     generic map(N => N_counter)
55     port map(
56         rst => rst,
57         clk => clk,
58         load => mux_out,
59         val  => val,
60         count => open,
61         seg_30_count => seg_30,

```

```

62     seg_3_count => seg_3
63 );
64
65 fsm: process(clk, rst) -- Maquina de estados
66 begin
67     if rst = '1' then
68         state <= R1_V2;
69         count <= (others => '0');
70
71     elsif clk = '1' and clk'event then
72         case state is
73
74             when R1_V2 =>
75                 if seg_3 = '1' then
76                     count <= count + 1;
77                     if count = DIEZ then
78                         state <= R1A1_V2;
79                         count <= (others => '0');
80                     end if;
81                 end if;
82
83             when R1A1_V2 =>
84                 if seg_3 = '1' then
85                     state <= V1_A2;
86                 end if;
87
88             when V1_A2 =>
89                 if seg_3 = '1' then
90                     state <= V1_R2;
91                 end if;
92
93             when V1_R2 =>
94                 if seg_3 = '1' then
95                     count <= count + 1;
96                     if count = DIEZ then
97                         state <= A1_R2A2;
98                         count <= (others => '0');
99                     end if;
100                end if;
101
102             when A1_R2A2 =>
103                 if seg_3 = '1' then
104                     state <= R1_V2;
105                 end if;
106
107             end case;
108         end if;
109     end process;
110
111     -- Selector del mux:
112     sel_mux <=
113         '1' when ((state = R1_V2) or (state = R1A1_V2) or (state = V1_A2) or (state = V1_R2) or
114         ↪ (state = A1_R2A2)) else
115         '0';
116
117     -- Salidas:
118     rojo_1 <=
119         '1' when ((state = R1_V2) or (state = R1A1_V2)) else
120         '0';
121
122     amarillo_1 <=
123         '1' when ((state = R1A1_V2) or (state = A1_R2A2)) else
124         '0';
125
126     verde_1 <=

```

```

126         '1' when ((state = V1_A2) or (state = V1_R2)) else
127         '0';
128
129     rojo_2 <=
130         '1' when ((state = V1_R2) or (state = A1_R2A2)) else
131         '0';
132
133     amarillo_2 <=
134         '1' when ((state = V1_A2) or (state = A1_R2A2)) else
135         '0';
136
137     verde_2 <=
138         '1' when ((state = R1_V2) or (state = R1A1_V2)) else
139         '0';
140
141 end behavioral;

```

## 5. Simulación

Para poder realizar la simulación, se cambio el tiempo de clock a un periodo de 1, y en lugar de contar hasta 1500000000 y 150000000 para obtener los 30 y 3 segundos respectivamente, solo se cuenta hasta 30 y 3 segundos. La simulación se realizó con el siguiente testbench.

### TB\_SEMAFOROS.VHD

Archivo: tb\_semaforos.vhd

```

1  -- Trabajo Practico Nº1: Implementación de un Sistema Secuencial en VHDL
2  -- Materia: Sistemas digitales
3  -- Alumno: Batallan David Leonardo
4  -- Padron: 97529
5
6  library IEEE;
7  use IEEE.std_logic_1164.all;
8  use IEEE.numeric_std.all;
9
10 entity tb_semaforos is
11 end tb_semaforos;
12
13 architecture behavioral of tb_semaforos is
14
15     constant SIM_TIME : time := 1000 ns;
16     constant N_TB : natural := 31;
17
18     signal tb_rst          : std_logic;
19     signal tb_clk          : std_logic := '0';
20     signal tb_rojo_1       : std_logic;
21     signal tb_amarillo_1   : std_logic;
22     signal tb_verde_1      : std_logic;
23     signal tb_rojo_2       : std_logic;
24     signal tb_amarillo_2   : std_logic;
25     signal tb_verde_2      : std_logic;
26
27 begin
28
29     tb_rst <= '0', '1' after 1 ns, '0' after 20 ns;
30     tb_clk <= not tb_clk after 10 ns; -- Clock con freq : 50 MHz
31
32
33
34     I1: entity work.semaforos(behavioral)

```



```

35     port map(
36         rst      => tb_rst,
37         clk      => tb_clk,
38         rojo_1   => tb_rojo_1,
39         amarillo_1 => tb_amarillo_1,
40         verde_1  => tb_verde_1,
41         rojo_2   => tb_rojo_2,
42         amarillo_2 => tb_amarillo_2,
43         verde_2  => tb_verde_2
44     );
45
46 end behavioral;

```

 


Figura 2: Simulación de la implementación

## 6. Síntesis

Finalmente para realizar la síntesis de la implementación, se utilizó el programa Vivado sobre el dispositivo FPGA xc7a15tftg256-1.

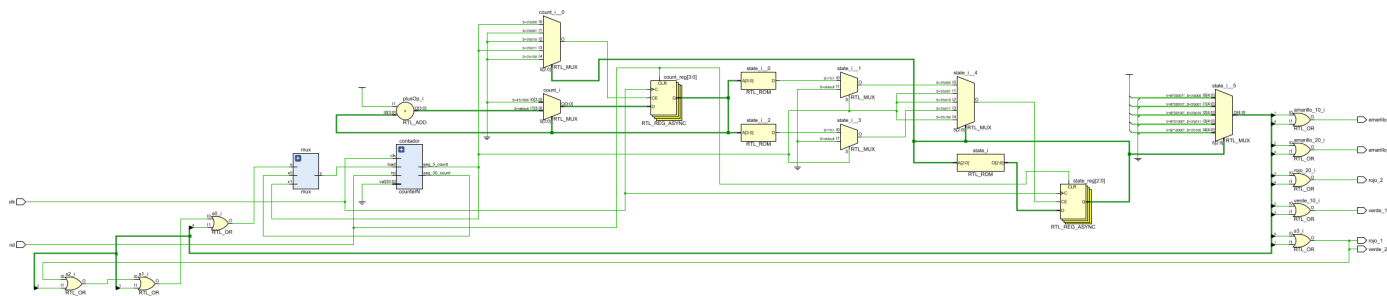


Figura 3: Síntesis de la implementación

Resource	Utilization	Available	Utilization %
LUT	69	10400	0.66
FF	67	20800	0.32
IO	9	170	5.29

Figura 4: Recursos utilizados

En las figura 3 y 4 se muestran una representación esquemática y la cantidad de recursos utilizados al realizar la implementación.

## 7. Links

[Repositorio en GitHub](#)